

SIEĆ TRÓJFAZOWA 4-PRZEWODOWA								
Wyświetlane parametry	L1	L2	L3	LN	LIII	LK	Max	Min
Napięcie fazowe	X	X	X	X	X		X	X
Napięcie międzyfazowe	X	X	X		X		X	X
Prąd	X	X	X	X	X	X	X	X
Pobierana moc czynna	X	X	X		X		X	X
Pobierana moc bierna indukcyjna	X	X	X		X		X	X
Pobierana moc bierna pojemnościowa	X	X	X		X		X	X
Pobierana moc pozorna	X	X	X		X		X	X
Współczynnik mocy pobieranej	X	X	X		X		X	X
Cosφ mocy pobieranej	X	X	X		X		X	X
Generowana moc bierna	X	X	X		X		X	X
Generowana moc bierna indukcyjna	X	X	X		X		X	X
Generowana moc bierna pojemnościowa	X	X	X		X		X	X
Generowana moc pozorna	X	X	X		X		X	X
Współczynnik mocy generowanej	X	X	X		X		X	X
Cosφ mocy generowanej	X	X	X		X		X	X
Współczynnik szczytu	X	X	X				X	X
Współczynnik K	X	X	X				X	X
THD har. napięcia	X	X	X	X			X	X
THD har. parzystych napięcia	X	X	X	X			X	X
THD har. nieparzystych napięcia	X	X	X	X			X	X
THD har. prądu	X	X	X	X			X	X
THD har. parzystych prądu	X	X	X	X			X	X
THD har. nieparzystych prądu	X	X	X	X			X	X
PLT wahania długotrwałe	X	X	X	X				
PST wahania krótkotrwałe	X	X	X	X				
Częstotliwość	X						X	X
Współczynnik dysproporcji napięć					X		X	X
Współczynnik asymetrii napięć					X		X	X
Współczynnik dysproporcji prądów					X		X	X
Współczynnik asymetrii prądów					X		X	X
Harmoniczne napięcia (1-50)	X	X	X	X				
Harmoniczne prądu (1-50)	X	X	X	X				
Szczytowe zapotrzebowanie mocy czynnej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie mocy pozornej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie mocy średniej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie prądu	X	X	X					
Pobierana energia czynna					X			
Pobierana energia bierna indukcyjna					X			
Pobierana energia bierna pojemnościowa					X			
Pobierana energia pozorna					X			
Generowana energia czynna					X			
Generowana energia bierna indukcyjna					X			
Generowana energia bierna pojemnościowa					X			
Generowana energia pozorna					X			
Kształty przebiegów	X	X	X	X	X	X		
Fazory	X	X	X	X	X	X		

SIEĆ TRÓJFAZOWA 3-PRZEWODOWA/ UKŁAD ARONA								
Wyświetlane parametry	L1	L2	L3	LN	LIII	LK	Max	Min
Napięcie fazowe								
Napięcie międzyfazowe	X	X	X		X		X	X
Prąd	X	X	X		X	X	X	X
Pobierana moc czynna	X	X	X		X		X	X
Pobierana moc bierna indukcyjna	X	X	X		X		X	X
Pobierana moc bierna pojemnościowa	X	X	X		X		X	X
Pobierana moc pozorna	X	X	X		X		X	X
Współczynnik mocy pobieranej	X	X	X		X		X	X
cosφ mocy pobieranej	X	X	X		X		X	X
Generowana moc bierna	X	X	X		X		X	X
Generowana moc bierna indukcyjna	X	X	X		X		X	X
Generowana moc bierna pojemnościowa	X	X	X		X		X	X
Generowana moc pozorna	X	X	X		X		X	X
Współczynnik mocy generowanej	X	X	X		X		X	X
cosφ mocy generowanej	X	X	X		X		X	X
Współczynnik szczytu	X	X	X				X	X
Współczynnik K	X	X	X				X	X
THD har. napięcia	X	X	X				X	X
THD har. parzystych napięcia	X	X	X				X	X
THD har. nieparzystych napięcia	X	X	X				X	X
THD har. prądu	X	X	X				X	X
THD har. parzystych prądu	X	X	X				X	X
THD har. nieparzystych prądu	X	X	X				X	X
PLT wahania długotrwałe	X	X	X					
PST wahania krótkotrwałe	X	X	X					
Częstotliwość	X						X	X
Współczynnik dysproporcji napięć					X		X	X
Współczynnik asymetrii napięć					X		X	X
Współczynnik dysproporcji prądów					X		X	X
Współczynnik asymetrii prądów					X		X	X
Harmoniczne napięcia (1-50)	X	X	X					
Harmoniczne prądu (1-50)	X	X	X					
Szczytowe zapotrzebowanie mocy czynnej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie mocy pozornej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie mocy średniej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie prądu	X	X	X					
Pobierana energia czynna					X			
Pobierana energia bierna indukcyjna					X			
Pobierana energia bierna pojemnościowa					X			
Pobierana energia pozorna					X			
Generowana energia czynna					X			
Generowana energia bierna indukcyjna					X			
Generowana energia bierna pojemnościowa					X			
Generowana energia pozorna					X			
Kształty przebiegów	X	X	X		X	X		
Fazory	X	X	X		X	X		

SIEĆ DWUFAZOWA								
Wyświetlane parametry	L1	L2	L3	LN	LIII	LK	Max	Min
Napięcie fazowe	X	X		X	X		X	X
Napięcie międzyfazowe	X				X		X	X
Prąd	X	X		X	X	X	X	X
Pobierana moc czynna	X	X			X		X	X
Pobierana moc bierna indukcyjna	X	X			X		X	X
Pobierana moc bierna pojemnościowa	X	X			X		X	X
Pobierana moc pozorna	X	X			X		X	X
Współczynnik mocy pobieranej	X	X			X		X	X
Cosφ mocy pobieranej	X	X			X		X	X
Generowana moc bierna	X	X			X		X	X
Generowana moc bierna indukcyjna	X	X			X		X	X
Generowana moc bierna pojemnościowa	X	X			X		X	X
Generowana moc pozorna	X	X			X		X	X
Współczynnik mocy generowanej	X	X			X		X	X
Cosφ mocy generowanej	X	X			X		X	X
Współczynnik szczytu	X	X					X	X
Współczynnik K	X	X					X	X
THD har. napięcia	X	X		X			X	X
THD har. parzystych napięcia	X	X		X			X	X
THD har. nieparzystych napięcia	X	X		X			X	X
THD har. prądu	X	X		X			X	X
THD har. parzystych prądu	X	X		X			X	X
THD har. nieparzystych prądu	X	X		X			X	X
PLT wahania długotrwałe	X	X		X				
PST wahania krótkotrwałe	X	X		X				
Częstotliwość	X						X	X
Współczynnik dysproporcji napięć					X		X	X
Współczynnik asymetrii napięć					X		X	X
Współczynnik dysproporcji prądów					X		X	X
Współczynnik asymetrii prądów					X		X	X
Harmoniczne napięcia (1-50)	X	X		X				
Harmoniczne prądu (1-50)	X	X		X				
Szczytowe zapotrzebowanie mocy czynnej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie mocy pozornej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie mocy średniej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie prądu	X	X						
Pobierana energia czynna					X			
Pobierana energia bierna indukcyjna					X			
Pobierana energia bierna pojemnościowa					X			
Pobierana energia pozorna					X			
Generowana energia czynna					X			
Generowana energia bierna indukcyjna					X			
Generowana energia bierna pojemnościowa					X			
Generowana energia pozorna					X			
Kształty przebiegów	X	X		X	X	X		
Fazory	X	X		X	X	X		

SIEĆ JEDNOFAZOWA								
Wyświetlane parametry	L1	L2	L3	LN	LIII	LK	Max	Min
Napięcie fazowe	X			X	X		X	X
Napięcie międzyfazowe								
Prąd	X			X	X	X	X	X
Pobierana moc czynna	X				X		X	X
Pobierana moc bierna indukcyjna	X				X		X	X
Pobierana moc bierna pojemnościowa	X				X		X	X
Pobierana moc pozorna	X				X		X	X
Współczynnik mocy pobieranej	X				X		X	X
Cosφ mocy pobieranej	X				X		X	X
Generowana moc bierna	X				X		X	X
Generowana moc bierna indukcyjna	X				X		X	X
Generowana moc bierna pojemnościowa	X				X		X	X
Generowana moc pozorna	X				X		X	X
Współczynnik mocy generowanej	X				X		X	X
Cosφ mocy generowanej	X				X		X	X
Współczynnik szczytu	X						X	X
Współczynnik K	X						X	X
THD har. napięcia	X			X			X	X
THD har. parzystych napięcia	X			X			X	X
THD har. nieparzystych napięcia	X			X			X	X
THD har. prądu	X			X			X	X
THD har. parzystych prądu	X			X			X	X
THD har. nieparzystych prądu	X			X			X	X
PLT wahania długotrwałe	X			X				
PST wahania krótkotrwałe	X			X				
Częstotliwość	X						X	X
Współczynnik dysproporcji napięć					X		X	X
Współczynnik asymetrii napięć					X		X	X
Współczynnik dysproporcji prądów					X		X	X
Współczynnik asymetrii prądów					X		X	X
Harmoniczne napięcia (1-50)	X			X				
Harmoniczne prądu (1-50)	X			X				
Szczytowe zapotrzebowanie mocy czynnej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie mocy pozornej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie mocy średniej					X			
Szczytowe zapotrzebowanie prądu	X							
Pobierana energia czynna					X			
Pobierana energia bierna indukcyjna					X			
Pobierana energia bierna pojemnościowa					X			
Pobierana energia pozorna					X			
Generowana energia czynna					X			
Generowana energia bierna indukcyjna					X			
Generowana energia bierna pojemnościowa					X			
Generowana energia pozorna					X			
Kształty przebiegów	X			X	X	X		
Fazory	X			X	X	X		